

## **RELATÓRIO 28/10/2024**

→ Pesquisa sobre tensão negativa e positiva e suas aplicações em fontes simétricas (como o termopar emite tensões negativas em temperaturas menores, precisamos de uma fonte simétrica).

→ Implementação do circuito de leitura de temperaturas com o LM35.

→ Pesquisar sobre amp-op. Ler o datasheet e como funciona as entradas e pinos. Como conectar o sensor ao ampop e o ampop ao ESP